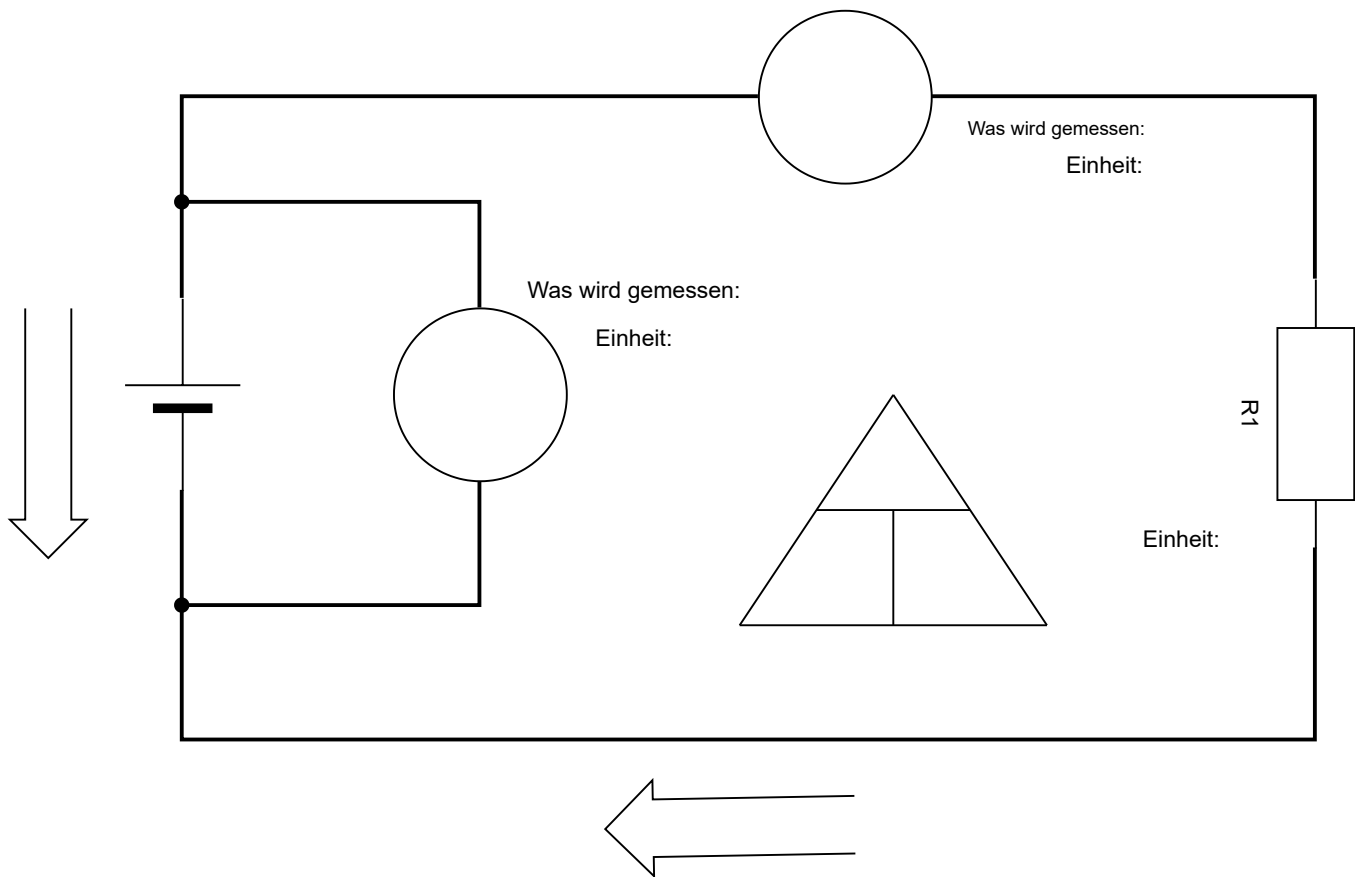


Einfacher Stromkreis



Ergänzen Sie die fehlenden Beschriftungen und benennen Sie die Ursache und die Wirkung

Übungsaufgaben

- | | | | |
|---|---|--|--|
| 1. $U = 10\text{V}$ $I = 400\text{mA}$ $R = \quad \Omega$ | 5. $U = 40\text{V}$ $I = \quad \text{mA}$ $R = 1,8\text{k}\Omega$ | 9. $U = \quad \text{V}$ $I = 200\text{mA}$ $R = 25\Omega$ | 13. $U = \quad \text{V}$ $I = 2\text{A}$ $R = 115\Omega$ |
| 2. $U = 20\text{V}$ $I = \quad \text{A}$ $R = 10\Omega$ | 6. $U = 2\text{kV}$ $I = 500\text{mA}$ $R = \quad \text{k}\Omega$ | 10. $U = 8\text{V}$ $I = \quad \text{A}$ $R = 5\Omega$ | 14. $U = 1\text{kV}$ $I = 1,6\text{A}$ $R = \quad \Omega$ |
| 3. $U = \quad \text{V}$ $I = 25\text{A}$ $R = 4\Omega$ | 7. $U = 2\text{kV}$ $I = 2,1\text{A}$ $R = \quad \text{k}\Omega$ | 11. $U = 12\text{V}$ $I = 400\text{mA}$ $R = \quad \Omega$ | 15. $U = 195\text{V}$ $I = 1300\text{mA}$ $R = \quad \Omega$ |
| 4. $U = 40\text{V}$ $I = 25\text{A}$ $R = \quad \Omega$ | 8. $U = 20\text{V}$ $I = \quad \text{mA}$ $R = 0,2\text{k}\Omega$ | 12. $U = 9\text{V}$ $I = 1500\text{mA}$ $R = \quad \Omega$ | 16. $U = \quad \text{V}$ $I = 0,5\text{A}$ $R = 50 \quad \Omega$ |